

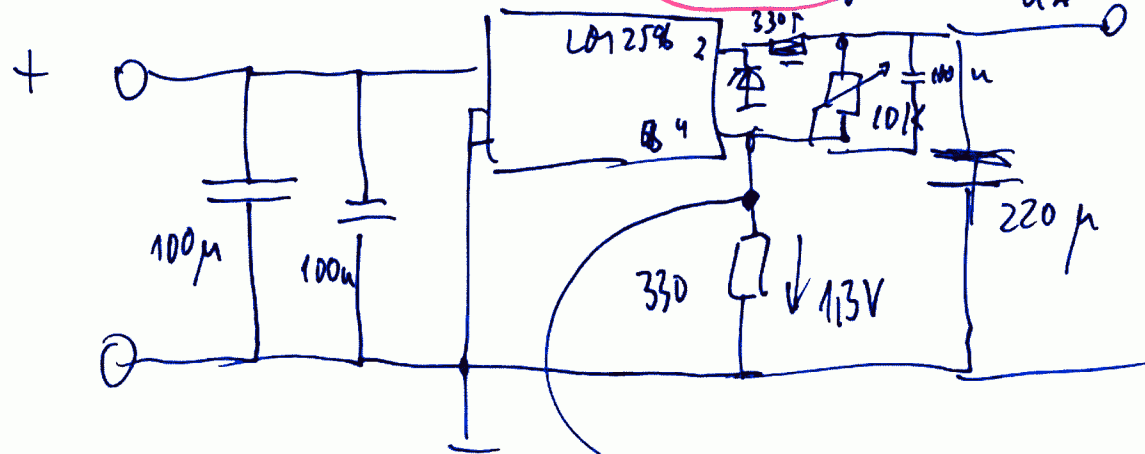

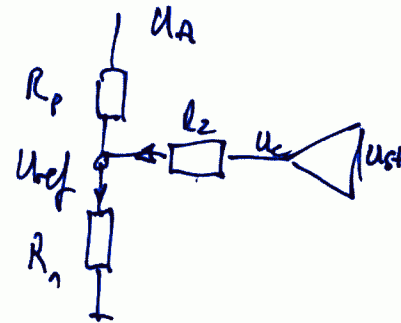
# LM 2596 Module


$$U_{ref} = \frac{U_A - U_{ref}}{R_p} + \frac{U_C - U_{ref}}{R_2}$$



Pot set to 2K7

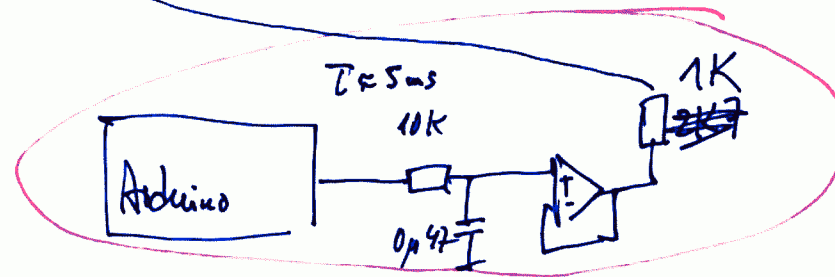

# LM 2596 Current Injection

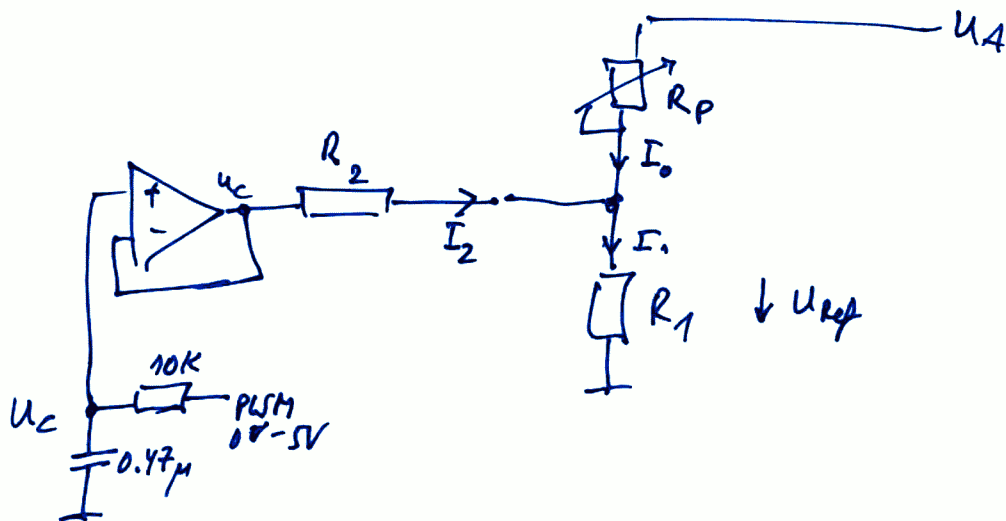

$$U_{ref} = R_1 I_1 = R_1 (I_0 + I_2)$$

$$U_{ref} = R_1 \left( \frac{U_A - U_{ref}}{R_P} \right) + \left( \frac{U_C - U_{ref}}{R_2} \right)$$

$$U_{ref} = \frac{R_1}{R_P} U_A - \frac{R_1}{R_P} U_{ref} + \frac{R_1}{R_2} U_C - \frac{R_1}{R_2} U_{ref}$$

$$U_{ref} \left( 1 + \frac{R_1}{R_P} + \frac{R_1}{R_2} \right) - \frac{R_1}{R_2} U_C = \frac{R_1}{R_P} U_A \quad | \quad \frac{R_P}{R_1}$$

$$\boxed{U_{ref} \left( \frac{R_P}{R_1} + 1 + \frac{R_P}{R_2} \right) - \frac{R_P}{R_2} U_C = U_A}$$

$$U_A = U_{ref} \left( 1 + R_P \left( \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} \right) \right) - \frac{R_P}{R_2} U_C$$

$$1.3V \quad \left( 1 + 4700 \left( \frac{1}{130} + \frac{1}{10000} \right) \right) - \frac{4700}{10000} \cdot U_C$$

$$\boxed{U_A = 25.925V - 4.7 \cdot U_C}$$

$$R_2 = 1K$$

$$R_P = 4K7$$